


ELM320 ANALOG ELEKTRONİK

Ders Materyali

İŞLEMSEL YÜKSELTEÇ
UYGULAMA DEVRELERİ

İŞLEMSEL YÜKSELTEÇ UYGULAMA DEVRELERİ

Üstel yükselteç:

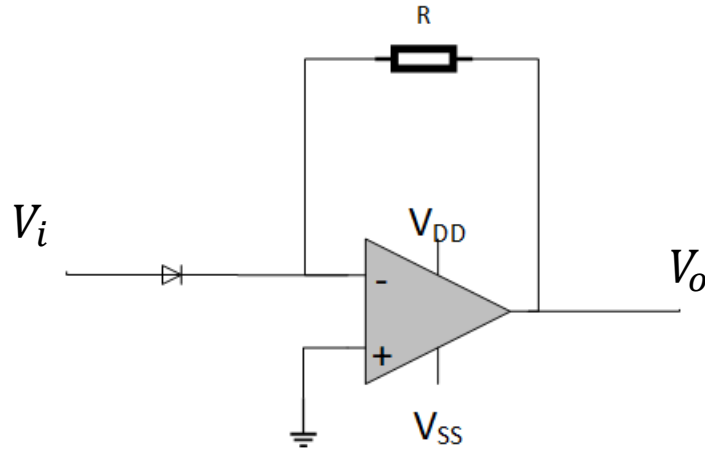


$$V_o = -RI_S e^{\frac{V_i}{V_T}}$$

$$V_T = \frac{kT}{q}$$

İŞLEMSEL YÜKSELTEÇ UYGULAMA DEVRELERİ


İntegral alıcı yükselteç devresi:

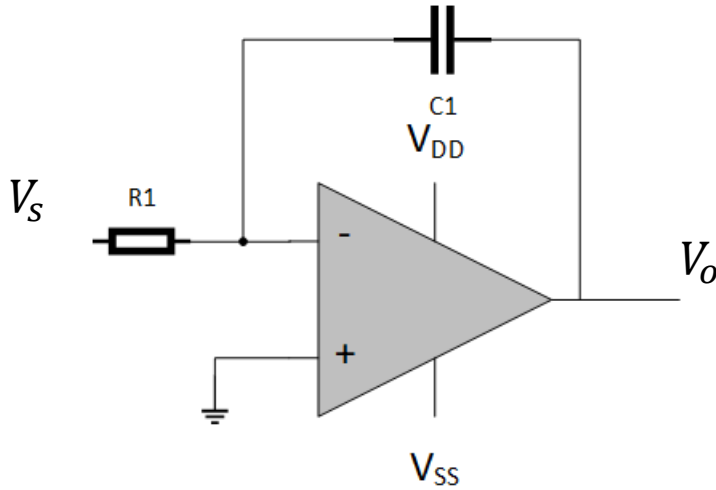

$$V_O(t) = -\frac{1}{R_1 C_1} \int_{-\infty}^t V_S(t) dt$$

İŞLEMSEL YÜKSELTEÇ UYGULAMA DEVRELERİ


Türev alıcı yükselteç:

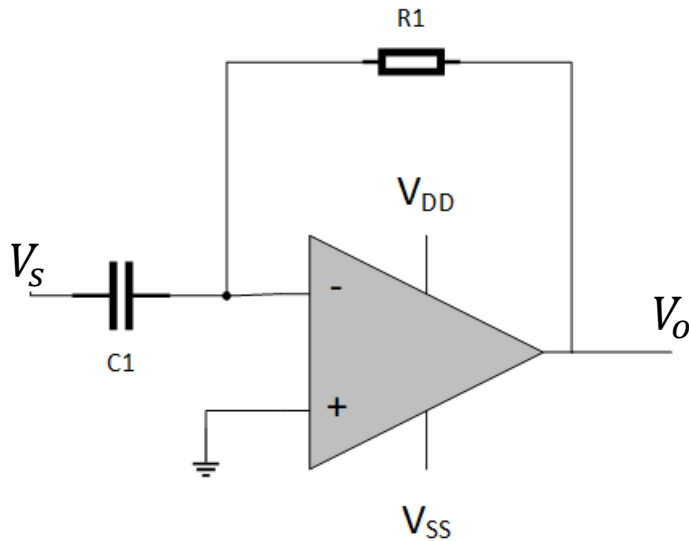

$$V_o(t) = -R1C1 \frac{dV_s(t)}{dt}$$

İŞLEMSEL YÜKSELTEÇ UYGULAMA DEVRELERİ

Kaskad yükselteç:

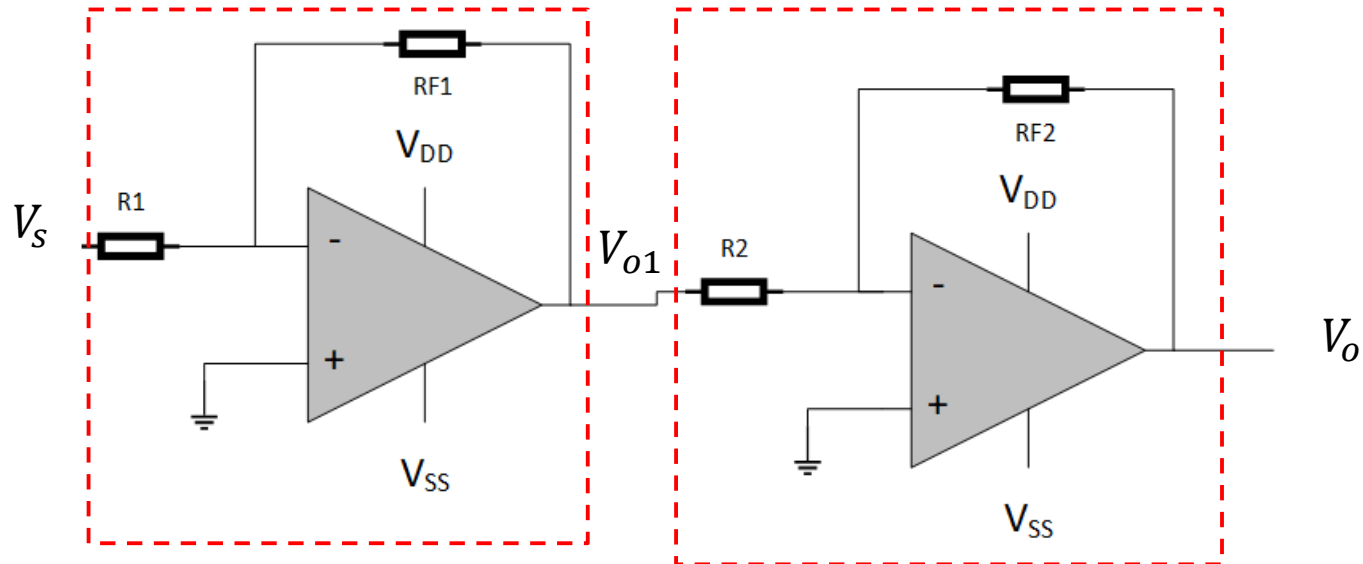


$$V_{o1} = - \underbrace{\frac{RF_1}{R_1}}_{A_{V1}} V_s$$

$$V_o = - \underbrace{\frac{RF_2}{R_2}}_{A_{V2}} V_{o1}$$

$$A_{VT} = A_{V1} \times A_{V2}$$

İŞLEMSEL YÜKSELTEÇ UYGULAMA DEVRELERİ

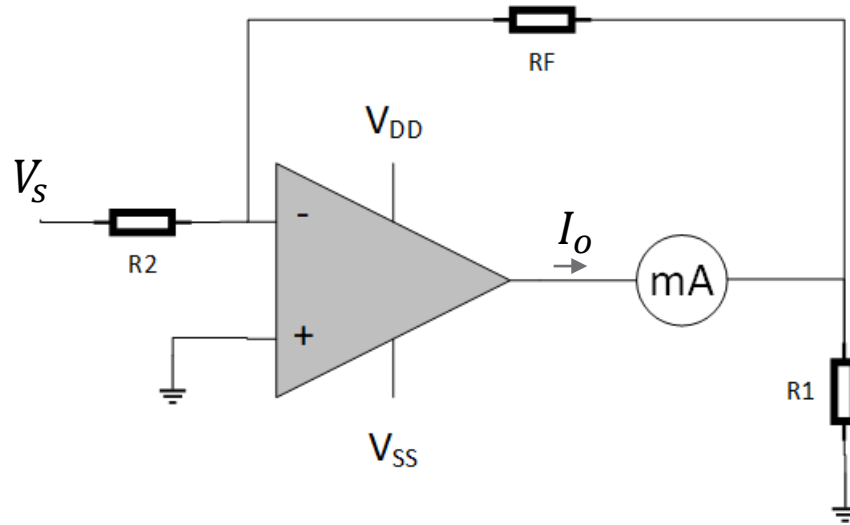
İşlemsel yükselteç ile yapılan analog voltmetre:



$$\frac{I_o}{V_S} = \frac{R_F}{R_1 \times R_2}$$

İŞLEMSEL YÜKSELTEÇ UYGULAMA DEVRELERİ

Enstrümantasyon yükselteci:

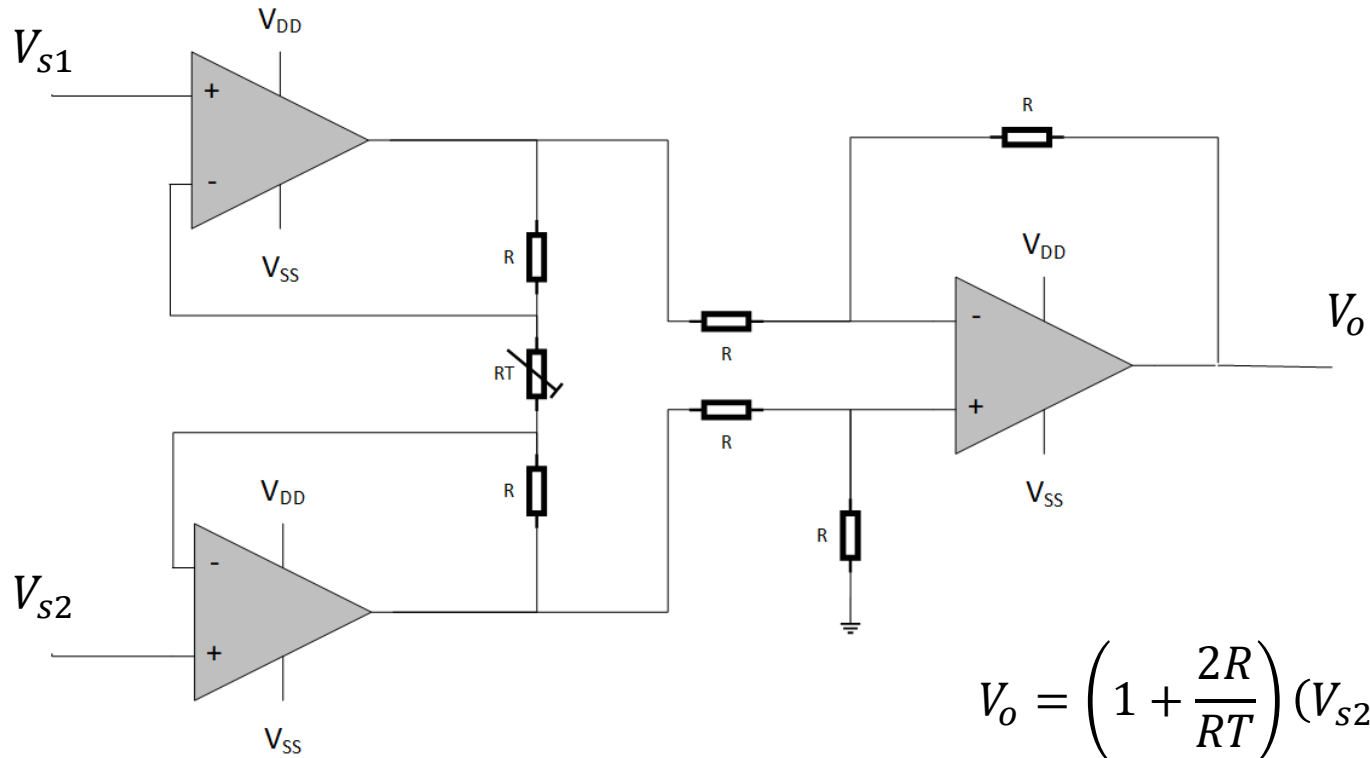

KAYNAKLAR

- Robert Boylestad, Louis Nashelsky, Electronic Devices and Circuit Theory, Prentice Hall, 1998.
- Art Kay, Timothy Claycomb, TI Designs –Precision: VerifiedDesignComparator with HysteresisReference Design, Texas Instruments Application Note, TIDU020A, 2013.
- Electronics tutorials website: <https://www.electronics-tutorials.ws>
- Tim Regan, Jon MunsonGreg Zimmer, Michael Stokowski, Current Sense Circuit Collection, Linear Technology Application Note 105 (an105fa), 2005.
- Neil Zhao, Wenshuai Liao, and Henri Sino, High-Side Current Sensing with Wide Dynamic Range: Three Solutions, Analog Dialogue 44-12, December 2010.
- CircuitsToday website: <http://www.circuitstoday.com/log-amplifier>
- Learning about Electronics website: <http://www.learningaboutelectronics.com/Articles/Difference-between-a-single-and-dual-supply-op-amp.php>
- OKAWA Electric Design website: <http://sim.okawa-denshi.jp/en/>
- Analog Devices website: <https://www.analog.com/designtools/en/filterwizard/>
- Hank Zumbahlen, Multiple Feedback Filters, Analog Devices Mini Tutorial (MT-220), 2012.
- Website: <http://www.righto.com/2015/10/inside-ubiquitous-741-op-amp-circuits.html>
- Ron Mancini and Richard Palmer, Sine-Wave Oscillator, Texas Instruments Application Report, SLOA060, 2001.