
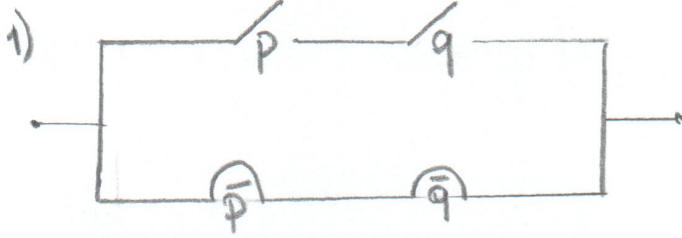


VII.HAFTA

Alıřtırmalar

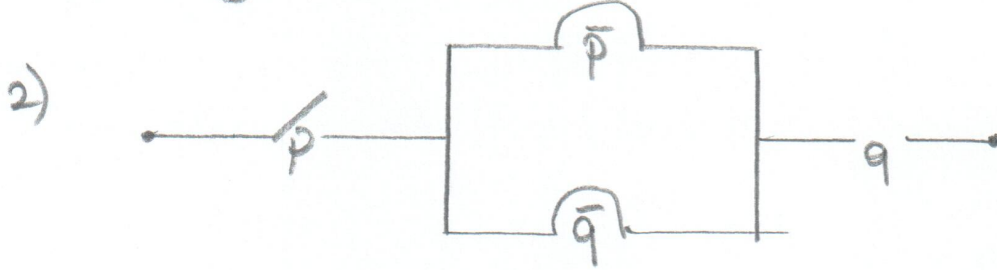

Yukarıdaki devreyi gözümleyin ve kısa devre olup olmadığını denetleyin.



Yukarıdaki devreyi gözümleyin ve akım geçirip geçirmediğini denetleyin.

3) a) $\neg p \rightarrow q$ önermelerinin temsil ettiği devreyi

b) $\neg(p \rightarrow \neg q)$ çizin.